
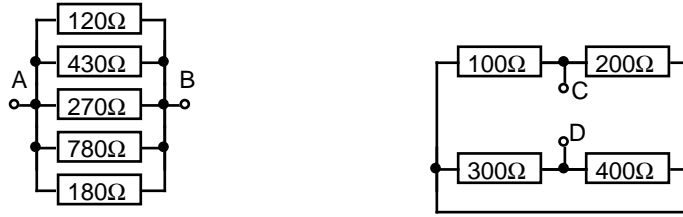


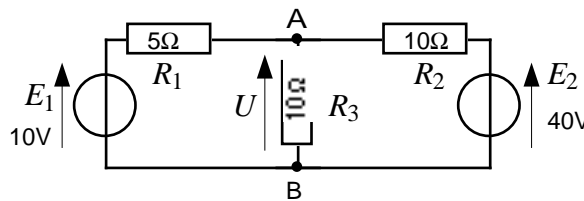A12CC-1- Calculer les résistance R_{AB} et R_{CD} équivalentes aux circuits :



A12CC-2- Calculer U , ddp aux bornes de R_3 , par l' une des méthodes suivantes :

- en appliquant les lois de Kirchhoff (loi des mailles, loi des nœuds, loi d'Ohm) ;
- en appliquant le théorème de superposition ;
- en appliquant le théorème de Millman
- en transformant les branches $E_1 R_1$ et $E_2 R_2$ en leur modèle équivalent de Norton.



A12CC-3-

Une charge est alimentée par un pont de transistors, modélisés par des interrupteurs parfaits ouverts ou fermés. Les deux sources sont des sources de tension continue.

Le pont n'a que deux états de conduction :


- K1, K3 fermés et K2, K4 ouverts
- K1, K3 ouverts et K2, K4 fermés

Pour un certain mode de fonctionnement, la durée de l'état "K1, K1 fermés" est de 0,5 s. et la durée de l'état "K2, K4 fermés" est de 1,5 s.

1°) tracer pour deux périodes la courbe représentant U_M en fonction du temps


2°) même question pour U_N

3°) même question pour U_S

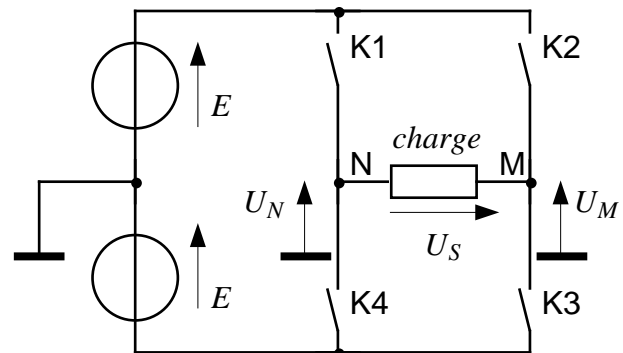


A12CC-4- Un accumulateur de fem $E = 3,6 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 20 \text{ m}\Omega$ débite pendant une heure un courant I dans une charge purement résistive $R = 0,7 \Omega$.

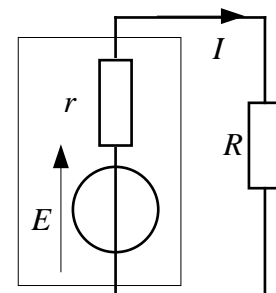- Calculer la puissance totale P délivrée par l'accumulateur, la puissance utile P_u transmise à la charge et la puissance P_J perdue par effet Joule dans ce générateur.
- Calculer l'énergie totale W délivrée par l'accumulateur.




A12CC-5- Calculer la ou les tension(s) de sortie U , sachant que :

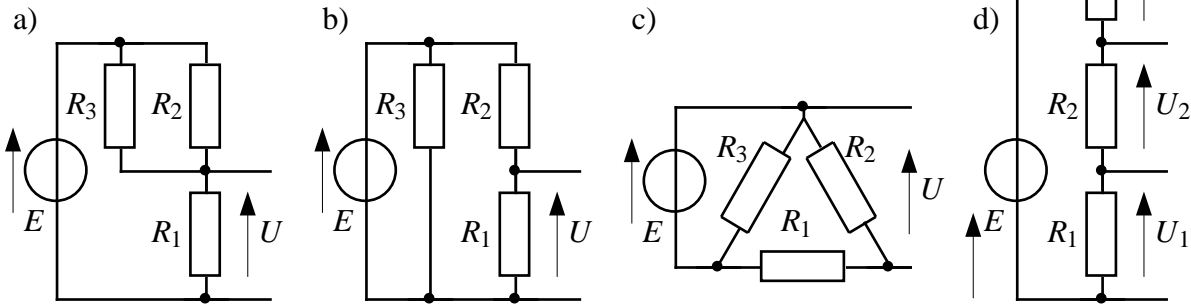$E = 10 \text{ V} ; R_1 = 100\Omega ; R_2 = 200\Omega ; R_3 = 150\Omega$




A12CC-6- Bargraph : un bargraph comprend dix DELs, chaque diode étant commandée par un AOP supposé parfait fonctionnant en comparateur tout-ou-rien (fig. ci-contre) de la façon suivante : si $V_+ > V_-$ alors DEL allumée sinon DEL éteinte. (V_+ = tension présente sur l'entrée marquée "+" de l'AOP, V_- tension sur l'entrée "-"). La tension de référence E est fixe et vaut 10 V. La tension d'entrée U est variable.

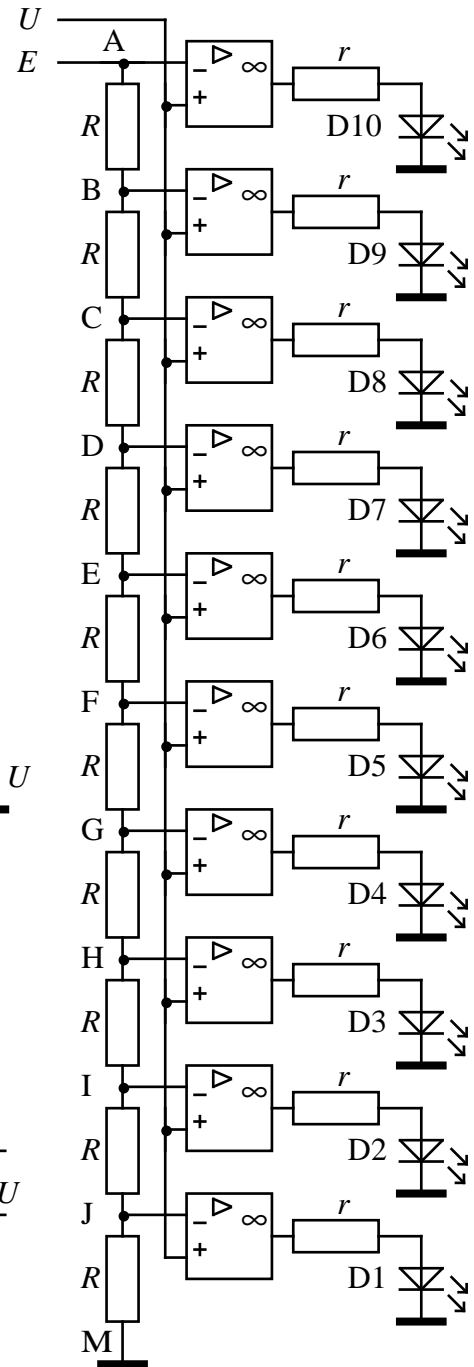- a) Calculer les tensions $V_{AM}, V_{BM}, V_{CM}, \dots V_{JM}$.
- b) Si $U = 3,14 \text{ V}$, quelles sont les LEDs allumées ?
- c) A quelle condition sur U les LEDs sont-elles toutes éteintes ? Ou toutes allumées ?




A12CC-7-
Pont diviseur bipolaire :

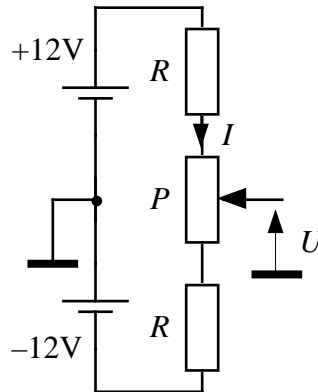on dispose d'une alimentation symétrique $\pm 12\text{V}$. On désire fournir en sortie (à vide) une tension U réglable entre $+1\text{V}$ et -1V . Pour cela on envisage le montage ci-contre. On choisit $I = 1 \text{ mA}$. Calculer R et P .




A12CC-8-
Montage potentiométrique double :

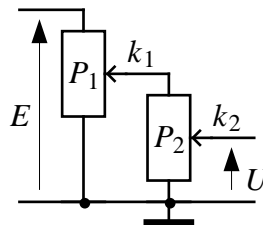Le potentiomètre P_2 fonctionne à vide. Les positions des curseurs sont repérées par les facteurs k_1 et k_2 ($0 \leq k_1, k_2 \leq 1$). On pose $a = P_1/P_2$. Exprimer U en fonction de E, k_1, k_2, a .
A.N : $E = 12\text{V} ; P_1 = P_2 = 100\text{k}\Omega, k_1 = 0,5 ; k_2 = 0,3$.




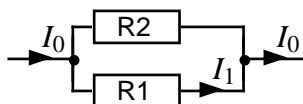A12CC-9- Pont diviseur de courant :
établir la relation $I_1 = f(I_0)$



A12CC-10- Générateur photovoltaïque

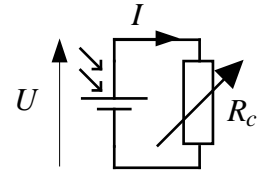Une cellule solaire, soumise à un éclairage constant, est connectée à une résistance de charge variable R_c . Les mesures de la tension de sortie U et du courant débité I ont donné les vingt valeurs suivantes :




point	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
U [V]	2,17	2,10	2,00	1,90	1,80	1,60	1,50	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,21
I [mA]	0,00	0,71	1,23	1,53	1,73	1,88	1,94	1,96	1,97	1,99	1,99	2,00	2,00	2,01	2,00	2,01	2,02	2,02	2,02	2,02

- Tracer la caractéristique $I = f(U)$
- Quelle est la valeur de la tension à vide U_0 ? du courant de court-circuit I_{cc} ?
- En admettant une variation inférieure à 5% du courant de sortie, indiquer sur cette courbe la zone de fonctionnement de cette cellule en tant que générateur de courant. Donner son schéma équivalent. En déduire la valeur de sa conductance interne G_s pour ce type de fonctionnement.
- En admettant une variation inférieure à 5% de la tension de sortie, indiquer sur cette courbe la zone de fonctionnement de cette cellule en tant que générateur de tension. Donner son schéma équivalent. En déduire la valeur de sa résistance interne R_s pour ce type de fonctionnement.
- Soit P_u la puissance fournie à la charge. Tracer les courbes $P_u = f(U)$ et $P_u = f(R_c)$. Quel point de mesure réalise l'adaptation d'impédance ?

A12CC-11- Utilisation optimale d'un accumulateur NiMH

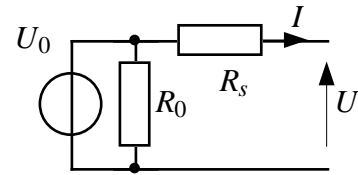
On donne pour un élément NiMH les caractéristiques suivantes : tension nominale (U_0) : 1,2 V ; "capacité" (Q) : 2400 mAh ; résistance interne (R_s) : 50 mΩ ; autodécharge : 20% par mois. Le schéma équivalent de l'élément est indiqué ci-contre. La résistance R_0 modélise l'autodécharge (l'élément perd 20% de sa charge en un mois si non utilisé ni rechargé).



- Exprimer en coulombs la quantité d'électricité emmagasinée Q , encore appelée "charge" ou "capacité" de l'accumulateur.
- Combien faudrait-il de "supercondensateurs" de capacité 10 F chargés sous 1,2 V pour emmagasiner la même quantité d'électricité ?
- Calculer la quantité d'énergie contenue dans l'accumulateur, en joules puis en watt-heures.
- Calculer le courant de court-circuit I_{cc} . En déduire la durée minimum t_{min} d'une décharge complète. (⚠ : Danger ! Ne pas effectuer une telle manipulation, qui présente des risques et provoquerait en outre la destruction définitive de l'élément !)
- Calculer R_0 (on adoptera conventionnellement une durée de 30 jours pour un mois).
- La batterie alimente une charge résistive R_c . Soit I le courant traversant cette charge, P_F la puissance fournie par la batterie, P_u la puissance reçue par la charge, $\eta = P_u/P_F$ le rendement. On néglige la puissance dissipée dans R_0 . On pose $x = I/I_{cc}$. Établir les relations $P_u = f(x, U_0, I_{cc})$ et $\eta = g(x, U_0, I_{cc})$.
- Calculer les paramètres (puissance, courant, rendement, temps de décharge) pour le point de fonctionnement où P_u est maximale.

A12CC-12- Association d'un générateur photovoltaïque et d'un accumulateur

Dans le circuit ci-contre un panneau constitué d'un jeu de cellules solaires est modélisé (pour de petites variations autour d'un point de fonctionnement donné) par le générateur I_s , R_s . On donne : $I_s = 12$ mA (valeur nominale pour un éclairage optimal) ; $R_s = 200 \Omega$. Ce générateur est placé en parallèle avec un accumulateur de fem $E_a = 1,2$ V dont on néglige l'impédance interne. Pour éviter que l'accumulateur ne se décharge dans les cellules, une diode est insérée en série avec celles-ci. Lorsque la diode conduit, la tension V_D à ses bornes est égale à 0,5 V.

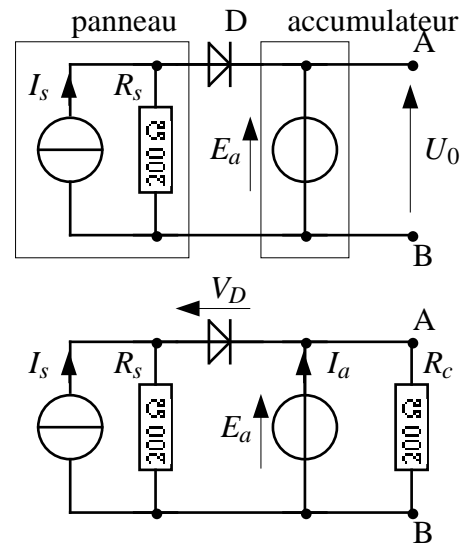

1) Quelle est la tension de sortie U_0 vue entre les points A et B lorsque ce circuit n'est pas chargé (fonctionnement à vide) ?

2) Cet ensemble est maintenant connecté à une charge $R_c = 200 \Omega$. On examine trois situations différentes :

a) Éclairage optimal ($I_s = 12$ mA), accumulateur chargé ($E_a = 1,2$ V), diode passante. Calculer le courant I_a qui traverse l'accumulateur. Celui-ci est-il générateur ou récepteur ?

b) Éclairage optimal ($I_s = 12$ mA), accumulateur déchargé : E_a ne vaut plus que 0,8 V ; diode passante. Calculer dans ce cas le courant I_a qui traverse l'accumulateur. Celui-ci est-il générateur ou récepteur ?

c) Éclairage insuffisant ($I_s < 12$ mA), accumulateur chargé ($E_a = 1,2$ V), diode bloquée. Calculer I_a . Calculer la valeur minimale que doit prendre le courant I_s pour rendre la diode conductrice.

A12CC-13- Etude d'une batterie d'accumulateurs

On considère une *batterie d'accumulateurs* NiMH constituée de trois éléments connectés *en série* :

- Chaque élément a les caractéristiques nominales suivantes : E_0 (tension à vide) = 1,2 V ; résistance interne $r_s = 50$ m Ω . Quantité d'électricité emmagasinée Q_e , encore appelée "charge" d'un élément = 2400 mAh.

- On appelle U_0 la tension de sortie à vide de la *batterie* et R_s sa résistance interne.

1) Etablir le modèle équivalent de Thévenin d'un élément :

a) rappeler le schéma de ce modèle ; calculer le courant de court-circuit I_{cc} .

b) soit E la tension de sortie de cet élément lorsqu'il débite du courant. Déterminer l'équation de sa caractéristique de sortie $E(I)$; tracer succinctement le graphe de celle-ci.

2) En déduire le modèle équivalent de Thévenin de la batterie (schéma et équation)

3) Etablir le modèle équivalent de Norton de la batterie

a) dessiner le schéma ;

b) soit U la tension de sortie de la batterie lorsqu'elle débite du courant. Déterminer l'équation de la caractéristique de sortie $I(U)$; tracer succinctement son graphe.

4) a) Exprimer en coulombs la quantité d'électricité emmagasinée Q_e dans chaque élément .

b) Calculer la quantité d'énergie contenue dans chaque élément, en joules.

c) Calculer la quantité d'énergie contenue dans la batterie, en joules, puis en watt-heures.

-
- d)** Quelle est en mAh la charge Q_b de la batterie ? Conclusion.
- e)** Calculer la durée minimum t_{\min} d'une décharge complète de la batterie par court-circuit¹.
- 5)** Cette batterie est insérée dans une lampe de poche équipée d'une ampoule à filament consommant 0,6 A. Calculer numériquement :
- a)** la tension de sortie U de la batterie ;
 - b)** la durée d'utilisation de la lampe.
- 6)** Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la batterie perd par autodécharge 20% par mois de sa capacité.
- a)** Calculer le courant d'autodécharge (on adoptera conventionnellement une durée de 30 jours pour un mois).
 - b)** On modélise cette autodécharge par une résistance R_0 branchée en parallèle sur la batterie. Calculer R_0 .
 - c)** Peut-on négliger cette résistance dans le modèle équivalent de la batterie établi en 1) ? Justifier précisément.

¹ *Danger ! Ne pas effectuer une telle manipulation, qui présente des risques et provoquerait en outre la destruction définitive de l'élément !*


REponses

A12CC-1-

a) $\frac{1}{R_{AB}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_5}} \Rightarrow$ on calcule R_{AB} en utilisant la touche x^{-1} de la calculatrice :

$$R_{AB} = \left(120^{-1} + 430^{-1} + 270^{-1} + 780^{-1} + 180^{-1}\right)^{-1} \approx 47,17 \Omega$$

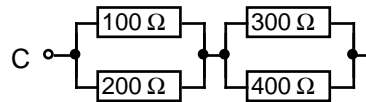
b) On calcule R_{CD} après avoir redessiné le circuit sous une forme plus classique :




$$\Rightarrow R_{CD} = \left(100^{-1} + 200^{-1}\right)^{-1} + \left(300^{-1} + 400^{-1}\right)^{-1} \approx 238 \Omega$$

A12CC-2-

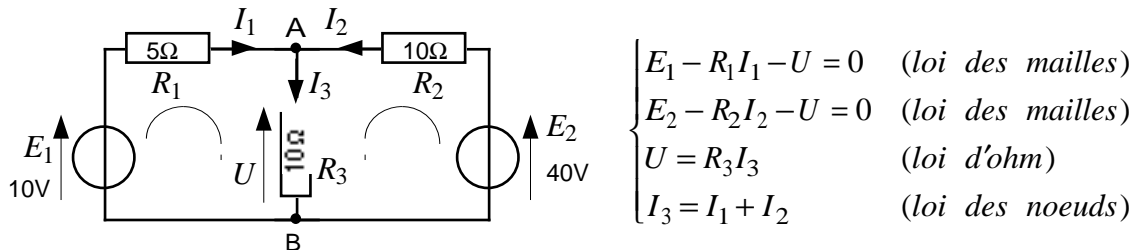a) **Lois de Kirchhoff** : on résout un système de 4 équations à 4 inconnues (I_1, I_2, I_3, U) :




b) **Théorème de superposition** :

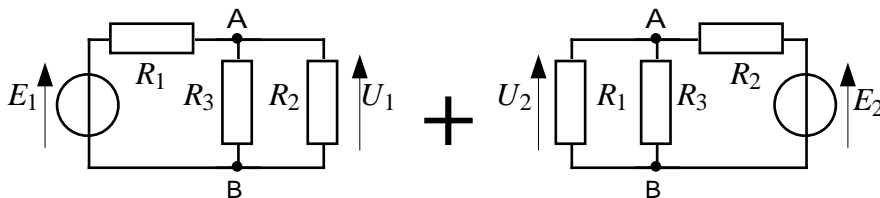


$$U = U_1 + U_2 = \frac{\frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}}{\frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} + R_1} E_1 + \frac{\frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}}{\frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} + R_2} E_2 \quad (\text{ponts diviseurs de tension})$$

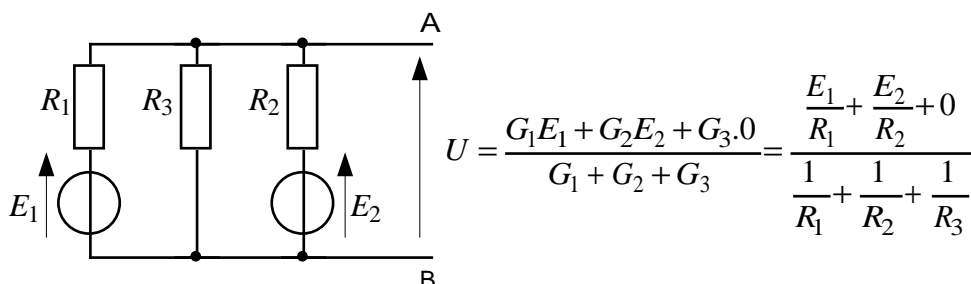c) **Théorème de Millman** : on applique le théorème de Millman avec trois branches, la troisième branche étant formée d'un "générateur" de fem nulle en série avec la résistance R_3 :



d) **Modèle de Norton** : la somme des courants est appliquée aux trois résistances disposées en


parallèle :

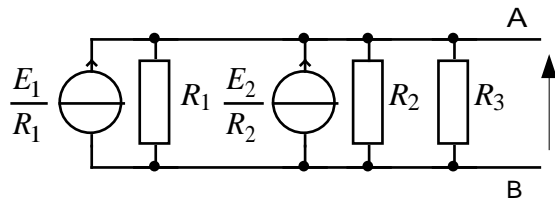


$$U = R_{eq}I = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} \left(\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} \right)$$

$$\Rightarrow U = \frac{R_2 R_3 E_1 + R_1 R_3 E_2}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1} = 15 \text{ V}$$


A12CC-3- a) Lecture du schéma :

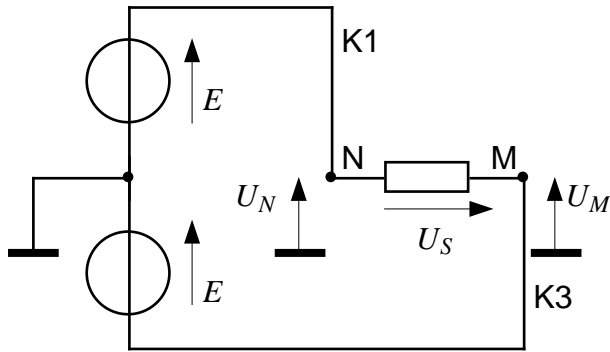

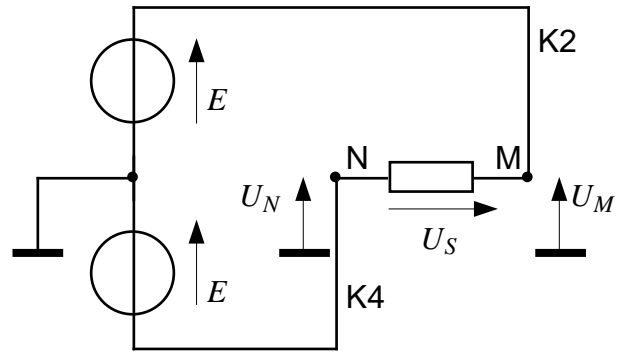K1, K3 fermés ; K2, K4 ouverts
 $U_M = -E ; U_N = +E$



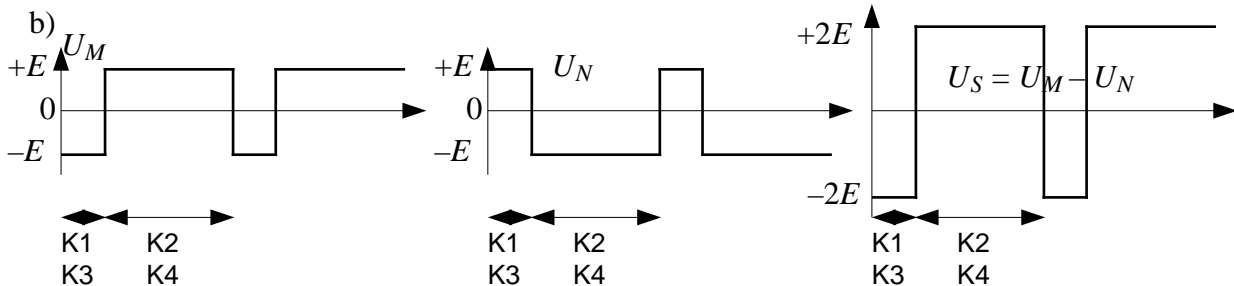K1, K3 ouverts ; K2, K4 fermés
 $U_M = +E ; U_N = -E$



A12CC-4-

$$I = \frac{E}{R+r} = 5 \text{ A} \quad (\Rightarrow \text{décharge de l'accumulateur} = 5 \text{ Ampères-heure})$$

$$\Rightarrow P = UI = 18 \text{ W} ; P_u = RI^2 = 17,5 \text{ W} ; P_f = rI^2 = 0,5 \text{ W}$$

$$W = Pt = 64800 \text{ J}$$

A12CC-5- a)
$$U = \frac{R_1}{R_1 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}} E = 5,38 \text{ V}$$

b) Le générateur de fem E étant parfait, la résistance R_3 ajoutée au circuit n'a aucune influence sur la la tension de sortie. Il reste donc :
$$U = \frac{R_1}{R_1 + R_2} E = 3,33 \text{ V}$$

c) Même remarque.
$$U = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E = 6,66 \text{ V}$$

d) $U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} E = 2,22 \text{ V} ; U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3} E = 4,44 \text{ V} ; U_3 = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} E = 3,33 \text{ V}$

A12CC-6- Bargraph :

a) Tensions entre les points A, B, ..., J et la masse :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
E	0,9E	0,8E	0,7E	0,6E	0,5E	0,4E	0,3E	0,2E	0,1E
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

[V]

b) \Rightarrow les DELs 1, 2 et 3 sont allumées.

c) Toutes DELs éteintes $\Leftrightarrow U < 1 \text{ V}$; toutes DELs allumées $\Leftrightarrow U > 10 \text{ V}$

A12CC-7- Pont diviseur bipolaire :


$$R_{\text{totale}} = 2R + P = \frac{U}{I} = \frac{24}{10^{-3}} = 24 \text{ k}\Omega$$

Si on suppose que le curseur du potentiomètre est par exemple en position haute (fig.), alors $U = 1 \text{ V}$.

Donc dans la maille supérieure :

$$12 - RI - U = 0 \Rightarrow 12 - RI - 1 = 0 \Rightarrow RI = 11 \text{ V} \Rightarrow R = 11 \text{ k}\Omega.$$
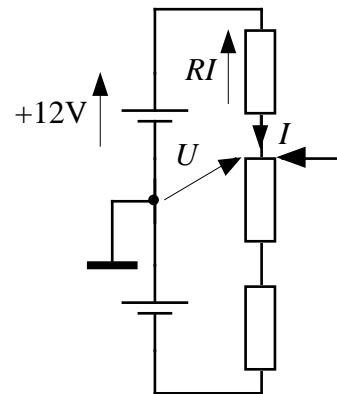
$$\text{D'où : } P = R_{\text{totale}} - 2R = 2 \text{ k}\Omega$$



A12CC-8- Montage potentiométrique double :


Le potentiomètre P₁ est chargé par le potentiomètre P₂. Le montage se ramène au schéma suivant :

$$P_1 = R_1 + R_2$$

$$k_1 = \frac{R_1}{P_1} = 0,5 \Rightarrow R_1 = 50 \text{ k}\Omega \text{ et } R_2 = 50 \text{ k}\Omega$$

$$P_2 = R_3 + R_4$$
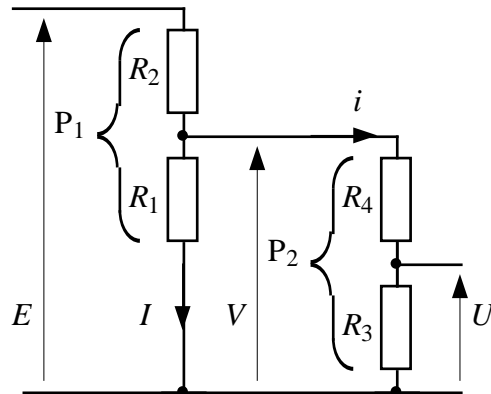
$$k_2 = \frac{R_3}{P_2} = 0,3 \Rightarrow R_3 = 30 \text{ k}\Omega \text{ et } R_4 = 70 \text{ k}\Omega$$



Calcul direct à partir des valeurs des résistances :

$$\left. \begin{aligned} U &= \frac{R_3}{R_3 + R_4} V \\ V &= \frac{R_{eq}}{R_2 + R_{eq}} E \\ R_{eq} &= \frac{R_1(R_3 + R_4)}{R_1 + R_3 + R_4} \end{aligned} \right\} \Rightarrow U = \frac{R_3}{R_3 + R_4} \frac{\frac{R_1(R_3 + R_4)}{R_1 + R_3 + R_4}}{R_2 + \frac{R_1(R_3 + R_4)}{R_1 + R_3 + R_4}} E = \frac{R_1 R_3}{R_1 R_2 + (R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} E \approx 1,44 \text{ V}$$

Calcul à partir des paramètres :


$$\left. \begin{aligned}
 U &= k_2 V \\
 V &= \frac{R_{eq}}{R_2 + R_{eq}} E = \frac{R_{eq}}{(1-k_1)P_1 + R_{eq}} E \\
 R_{eq} &= \frac{R_1 P_2}{R_1 + P_2} = \frac{k_1 P_1 P_2}{k_1 P_1 + P_2} = \frac{k_1 P_1}{k_1 a + 1}
 \end{aligned} \right\} \Rightarrow U = k_2 \frac{\frac{k_1 P_1}{k_1 a + 1}}{(1-k_1)P_1 + \frac{k_1 P_1}{k_1 a + 1}} E = \frac{k_1 k_2 E}{1 + k_1(1-k_1)a} \approx 1,44 \text{ V}$$

Remarque : si $P_1 \ll P_2$, soit $a \ll 1$, alors le courant i débité par P_1 vers P_2 est négligeable par rapport au courant I qui traverse P_1 . On peut donc considérer que P_1 fonctionne à vide ($i \approx 0$). Il vient :

$$\left. \begin{aligned}
 U &= k_2 \cdot V \text{ (calcul exact)} \\
 V &\approx k_1 \cdot E \text{ (calcul approché)}
 \end{aligned} \right\} \Rightarrow U \approx k_1 \cdot k_2 \cdot E = \frac{R_1 \cdot R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} E$$


A12CC-9- Pont diviseur de courant :
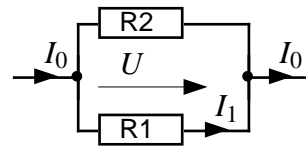
$$\left. \begin{aligned}
 U &= R_1 I_1 \\
 U &= R_{eq} I_0
 \end{aligned} \right\} \Rightarrow I_1 = \frac{R_{eq}}{R_1} I_0 = \frac{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}{R_1} I_0 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I_0$$



A12CC-10- Générateur photovoltaïque


a)

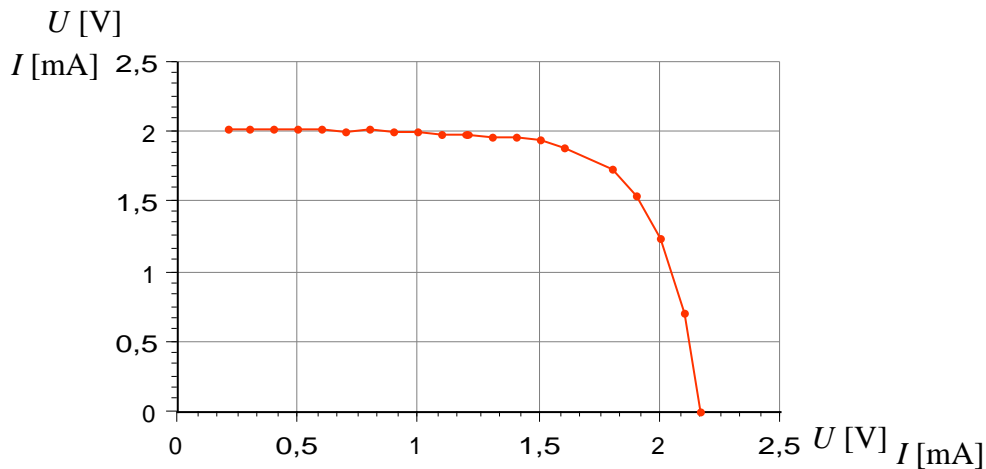

b) $U_0 = 2,17 \text{ V}$; $I_{cc} = 2,02 \text{ mA}$


c) En admettant une variation maximale de 5% du courant de sortie, soit $0,95 \cdot I_{cc} \approx 1,92 \text{ mA}$, on constate que la cellule se comporte en générateur de courant du point 7 au point 20, avec un pente moyenne qui vaut :

$$G_s = \left| \frac{\Delta I}{\Delta U} \right| = \frac{(2,02 - 1,94) \cdot 10^{-3}}{1,50 - 0,21} \approx 62 \mu\text{S} \text{ soit une résistance interne } \approx 16 \text{ k}\Omega .$$

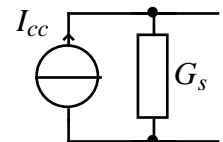

d) En admettant une variation maximale de 5% de la tension de sortie, soit $0,95 \cdot U_0 \approx 2,06 \text{ V}$, on constate que la cellule se comporte en générateur de tension du point 1 au point 2, avec un pente qui vaut :


$$R_s = \left| \frac{\Delta U}{\Delta I} \right| = \frac{2,17 - 2,10}{0,71 \cdot 10^{-3}} \approx 100 \Omega .$$

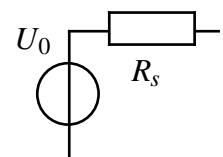

Dans cet exemple, $R_s \neq \frac{1}{G_s}$!

e) $P_u = U.I$; $R_c = U/I$:

point	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
U [V]	2,17	2,10	2,00	1,90	1,80	1,60	1,50	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,30	0,21
I [mA]	0	0,71	1,23	1,53	1,73	1,88	1,94	1,96	1,97	1,99	1,99	2,00	2,00	2,01	2,00	2,01	2,02	2,02	2,02	2,02
Pu [mW]	0	1,49	2,46	2,91	3,11	3,01	2,91	2,74	2,56	2,39	2,19	2,00	1,80	1,61	1,40	1,21	1,01	0,81	0,61	0,42
Rc [Ω]	∞	2958	1626	1242	1040	851	773	714	660	603	553	500	450	398	350	299	248	198	149	104

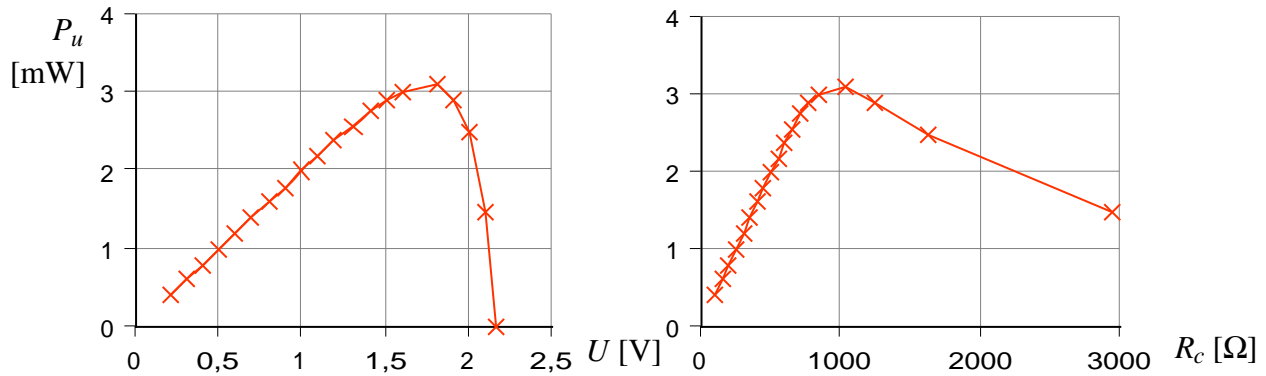

On constate que la puissance maximale est de l'ordre de 3 mW, pour une charge adaptée voisine du kΩ (⇒ adaptation d'impédance au point de mesure n° 5).

A12CC-11- Accumulateur NiMH

a) $Q = I.t = 2,4.3600 = 8640 \text{ C}$

b) Charge d'un supercondensateur de 10 F sous 1,2 V : $Q = C.V = 10.1,2 = 12 \text{ C}$

Il faudrait donc $8640/12 \approx 720$ supercondensateurs de ce type pour emmagasiner la même charge !

c) $W = U_0.I.t = U_0.Q = 1,2.8640 = 10368 \text{ J} \approx 2,88 \text{ Wh}$ (1 Wh = 3600 J)

d) $I_{cc} = \frac{U_0}{R_s} = \frac{1,2}{0,05} = 24 \text{ A} \Rightarrow t_{\min} = \frac{Q}{I_{cc}} = \frac{8640}{24} = 360 \text{ s} = 6 \text{ mn}$

e) Le courant d'autodécharge est :

$$i = \frac{0,2Q}{t} = \frac{0,2.8640}{30.24.3600} = 0,67 \text{ mA}$$

L'élément n'étant pas connecté, on a donc : $R_0 = \frac{U_0}{i} = 1800 \Omega$

f) En posant $x = I/I_{cc}$, et $R_s = \frac{U_0}{I_{cc}}$, il vient :

- Puissance fournie : $P_F = U_0.I = U_0.I_{cc}.x$

- Puissance utile : $P_u = U.I = (U_0 - R_s.I)I = \left(U_0 - \frac{U_0}{I_{cc}}.I \right) I = U_0.I_{cc}.x(1-x)$

- Rendement : $\eta = \frac{P_u}{P_F} = 1-x$

- Temps de décharge : $t = \frac{Q}{I} = \frac{Q.I_{cc}}{x}$

g) La puissance utile est maximale quand :

$$\frac{dP_u}{dx} = 1-2x = 0 \text{ pour } x = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow I = \frac{I_{cc}}{2} = 12 \text{ A} ; P_u = \frac{U_0.I_{cc}}{4} = 7,2 \text{ W} ; \eta = 50\% ; t = \frac{8640}{12} = 720 \text{ s} = 12 \text{ mn}$$

A12CC-12 - Association d'un générateur photovoltaïque et d'un accumulateur

1) $U_0 = E_2 = 1,2 \text{ V}$ (c'est le générateur de tension qui impose la tension !)

2)

a) $I_{Rc} = E_a/R_c = 1,2/200 = 6 \text{ mA}$; $I_{Rs} = (V_D + E_a)/R_s = 1,7/200 = 8,5 \text{ mA}$. D'où :
 $I_s + I_a = I_{Rs} + I_{Rc}$ (loi des nœuds) $\Rightarrow I_a = 6 + 8,5 - 12 = 2,5 \text{ mA} \Rightarrow$ accu générateur

NB : dans la diode circule $I_D = I_s - I_{Rs} = 12 - 8,5 = 3,5 \text{ mA}$

b) $I_{Rc} = E_a/R_c = 0,8/200 = 4 \text{ mA}$; $I_{Rs} = (V_D + E_a)/R_s = 1,3/200 = 6,5 \text{ mA}$. D'où :

$I_s + I_a = I_{Rs} + I_{Rc}$ (loi des nœuds) $\Rightarrow I_a = 4 + 6,5 - 12 = -1,5 \text{ mA} \Rightarrow$ accu récepteur

NB : dans la diode circule $I_D = I_s - I_{Rs} = 12 - 6,5 = 5,5 \text{ mA}$


c) $I_a = 1,2/200 = 6 \text{ mA}$.

Pour que la diode conduise, il faut : $V_D \geq 0,5 \text{ V} \Leftrightarrow I_D \geq 0$


$\Leftrightarrow I_s \geq I_{Rs} \geq (V_D + E_a)/R_s = 1,7/200 = 8,5 \text{ mA}$

A12CC-13- Etude d'une batterie d'accumulateurs

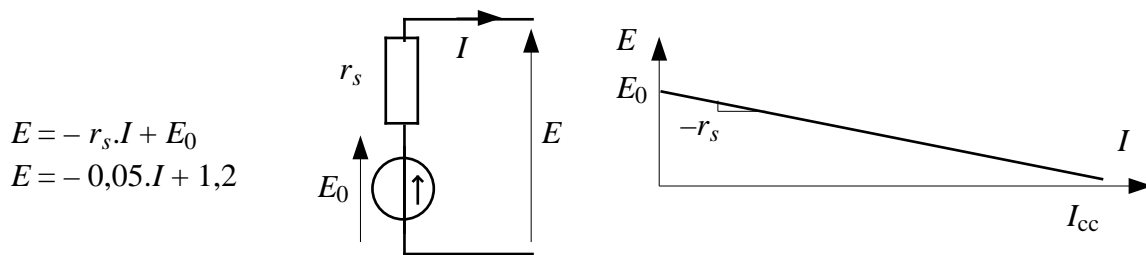
1) $E_0 = 1,2 \text{ V}$; $r_s = 0,05 \Omega$; $I_{cc} = 1,2/0,05 = 24 \text{ A}$



2)

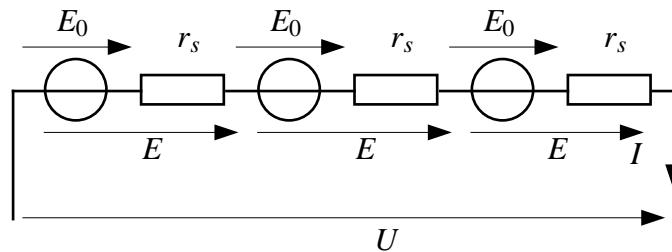

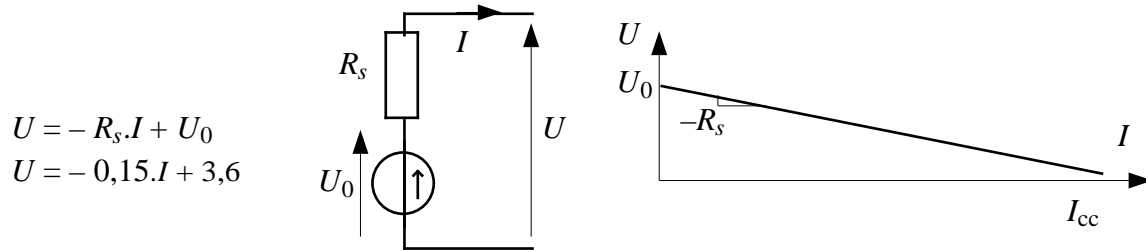
$U_0 = 3 \times 1,2 = 3,6 \text{ V}$; $R_s = 3 \times 0,05 = 0,15 \Omega$; $I_{cc} = 3,6/0,15 = 24 \text{ A}$



3)


$I = -\frac{U}{R_s} + I_{cc}$

$I = -6,67 \cdot U + 24$

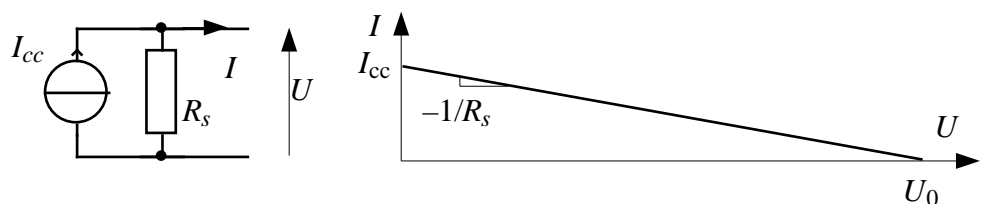



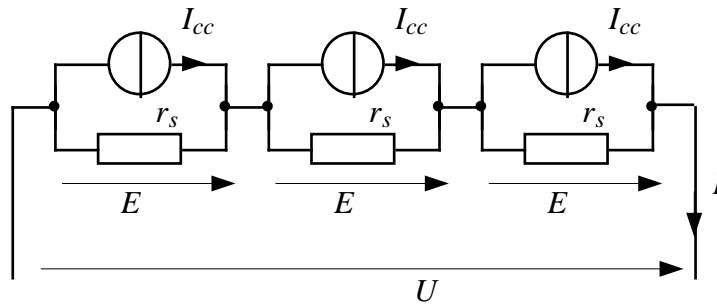On ne peut pas appliquer directement le modèle de Norton à chaque élément pour trouver le modèle de Norton de la batterie, car ces trois générateurs sont connectés en série :



4) a) $Q_e = I \cdot t = 2,4 \times 3600 = 8640 \text{ C}$

b) $W_e = E_0 \cdot I \cdot t = E_0 \cdot Q_e = 1,2 \times 8640 = 10368 \text{ J}$

c) $W_{\text{batt}} = 3 \cdot W_e = 3 \times 10368 = 31104 \text{ J} = 8,64 \text{ Wh}$

d) $W_{\text{batt}} = U_0 \cdot Q_b \Rightarrow Q_b = W_{\text{batt}} / U_0 = 8,64 / 3,6 = 2,4 \text{ Ah} = 2400 \text{ mAh}$.

La capacité de la batterie est donc égale à la capacité de chaque élément (mais l'énergie contenue comme la tension sont trois fois plus grandes). Si ces éléments étaient connectés en parallèle, la charge de la batterie serait le triple de la charge d'un élément, mais avec la même tension : l'énergie emmagasinée serait la même.

e) $t_{\text{min}} = 8640 / 24 = 360 \text{ s} = 6 \text{ mn}$


5) a) $U = -R_s \cdot I + U_0 \Rightarrow U = 3,6 - 0,15 \times 0,6 = 3,51 \text{ V}$

b) $t = Q/I = 8640 / 0,6 = 14400 \text{ s} = 4 \text{ h}$

6) a) $i = 0,2 \times 8640 / (3600 \times 24 \times 30) = 0,67 \text{ mA}$ (calcul avec le temps exprimé en secondes)
ou $i = 0,2 \times 2400 / (24 \times 30) = 0,67 \text{ mA}$ (temps exprimé en heures)

b) $R_0 = 3,6 / 0,67 \cdot 10^{-3} = 5400 \Omega$

c)

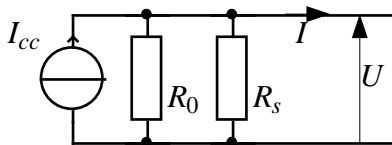

On calcule : $R_0 // R_s = \frac{5400 \times 0,15}{5400 + 0,15} \approx 0,15 \Omega = R_s \Rightarrow$ on peut négliger la présence de la résistance de fuite R_0 par rapport à l'impédance interne R_s lorsque la batterie est en fonctionnement.